

## Devoir 9

### Exercice :

Deux vérins (A et B) à double effet sont commandés par deux distributeurs bistables 5/2 et doivent assurer le cycle A+B+A-B- pilotage électrique.

Une action sur le bouton poussoir dcy permet le démarrage du système. L'arrêt total d'urgence est assuré par l'action sur le bouton poussoir S1.

- 1- Donner le schéma de commande électro pneumatique réalisant ce fonctionnement.
- 2- Donner le schéma de commande électro pneumatique réalisant le fonctionnement automatique du système (répétition du cycle A+B+A-B-).

